

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 13.

**ELEKTRONIKAI
ALAPISMERETEK**

**KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA**


**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ**

**NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTERIUM**


Egyszerű, rövid feladatok**Maximális pontszám: 40**

1.) Egészítse ki a táblázatot az első oszlopban található minta alapján!


75 mV	330 μ H	180 MHz	47 pF	15 nC
$7,5 \cdot 10^{-2}$ V	$3,3 \cdot 10^{-4}$ H	$1,8 \cdot 10^8$ Hz	$4,7 \cdot 10^{-11}$ F	$1,5 \cdot 10^{-8}$ C

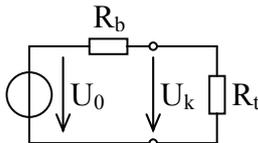4 pont2.) Határozza meg a kapocsfeszültség értékét! Adatok: $U_0 = 6$ V, $R_b = 5$ Ω , $R_t = 25$ Ω .

$$U_k = U_0 \cdot \frac{R_t}{R_b + R_t} = 6 \text{ V} \cdot \frac{25 \Omega}{5 \Omega + 25 \Omega} = \underline{\underline{5 \text{ V}}}$$

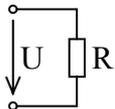3 pont3.) Határozza meg az ellenállásra adható U feszültség maximális megengedhető értékét! Az ellenállás adatai: $R = 200$ Ω , $P_{\max} = 0,5$ W.

$$U_{\max} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{0,5 \text{ W} \cdot 200 \Omega} = \underline{\underline{10 \text{ V}}}$$

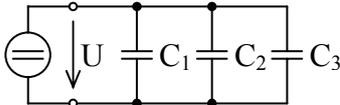
3 pont4.) Határozza meg a három kondenzátorban tárolható eredő töltést! Adatok: $U = 40$ V, $C_1 = 100$ μ F, $C_2 = 150$ μ F, $C_3 = 200$ μ F.

$$Q = U \cdot (C_1 + C_2 + C_3) = 40 \text{ V} \cdot (100 \mu\text{F} + 150 \mu\text{F} + 200 \mu\text{F}) = \underline{\underline{18 \text{ mC}}}$$

3 pont

5.) Írja be a táblázatba a hiányzó kapacitív reaktanciaértékeket! A frekvencia állandó.


C (nF)	1	2	3	4
X_C (k Ω)	72	36	24	18

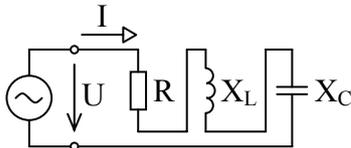3 pont6.) Határozza meg az alábbi kapcsolás áramfelvételét! Adatok: $U = 6$ V, $R = 1,5$ k Ω , $X_L = 3$ k Ω , $X_C = 5$ k Ω .

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{(X_L - X_C)^2 + R^2}} = \frac{6 \text{ V}}{\sqrt{(3 \text{ k}\Omega - 5 \text{ k}\Omega)^2 + (1,5 \text{ k}\Omega)^2}} = \underline{\underline{2,4 \text{ mA}}}$$


4 pont

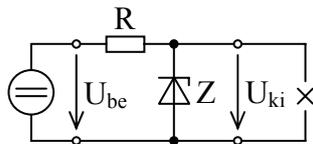7.) Határozza meg a Zener-dióda áramát! Adatok: $U_{be} = 9\text{ V}$, $U_{ki} = 6\text{ V}$, $R = 150\ \Omega$.



$$I_z = \frac{U_{be} - U_{ki}}{R} = \frac{9\text{ V} - 6\text{ V}}{150\ \Omega} = \underline{\underline{20\text{ mA}}} \quad \mathbf{3\text{ pont}}$$

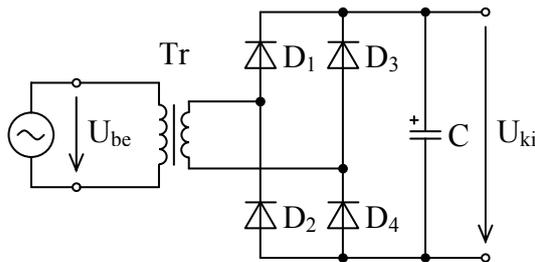8.) Egészítse ki az ábrát Graetz-egyenirányító kapcsolással! A kapcsolásnak megjelölt polaritású pufferkondenzátort is tartalmaznia kell.




4 pont

9.) Határozza meg egy terheletlen közös emitteres erősítő alkapcsolás feszültségerősítését! Adatok: $h_{11E} = 4\text{ k}\Omega$, $h_{21E} = 180$, $h_{22E} = 25\ \mu\text{S}$, $R_C = 3\text{ k}\Omega$.

$$A_u = -\frac{h_{21E}}{h_{11E}} \cdot \left(\frac{1}{h_{22E}} \times R_C \right) = -\frac{180}{4\text{ k}\Omega} \cdot \left(\frac{1}{25\ \mu\text{S}} \times 3\text{ k}\Omega \right) = \underline{\underline{-125,6}} \quad \mathbf{4\text{ pont}}$$

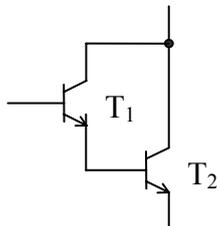10.) Rajzoljon darlington kapcsolást 2 db NPN tranzisztor felhasználásával! Határozza meg az eredő nyitófeszültséget, ha az egyes tranzisztorok nyitófeszültsége $0,6\text{ V}$!



$$U_{BE} = U_{BE1} + U_{BE2} = 0,6\text{ V} + 0,6\text{ V} = \underline{\underline{1,2\text{ V}}} \quad \mathbf{3\text{ pont}}$$

11.) Írja fel az alábbi logikai függvény diszjunktív szabályos alakját!

$$F^3 = A \cdot B \cdot C + B \cdot C + A \cdot C$$

$$F^3 = A \cdot B \cdot C + B \cdot C \cdot (A + \bar{A}) + A \cdot C \cdot (B + \bar{B})$$

$$F^3 = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$F_3 = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

3 pont

12.) Írja fel az alábbi logikai függvény diszjunktív sorszámos alakját!

$$F^3 = \Pi^3(1, 4, 6, 7)$$

$$F^3 = \Sigma^3(2, 4, 5, 7)$$

3 pont

Összetett feladatok**Maximális pontszám: 60****1. feladat****Maximális pontszám: 15**

a) $R_0 = \frac{U}{I_{20}} = \frac{6\text{V}}{0,5\text{A}} = \underline{\underline{12\Omega}}$ **1 pont**

$R_{\bar{u}} = \frac{U}{I_{\bar{u}}} = \frac{6\text{V}}{0,425\text{A}} = \underline{\underline{14,12\Omega}}$ **1 pont**

b) $A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(0,5\text{mm})^2 \cdot \pi}{4} = 0,196\text{mm}^2$ **3 pont**

$l = \frac{R_0 \cdot A}{\rho} = \frac{12\Omega \cdot 0,196\text{mm}^2}{0,0175 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}} = \underline{\underline{134,4\text{m}}}$ **4 pont**

c) $\Delta R = \alpha \cdot R_0 \cdot \Delta T$ $T_{\bar{u}} - T_0 = \frac{R_{\bar{u}} - R_0}{\alpha \cdot R_0}$

$T_{\bar{u}} = \frac{R_{\bar{u}} - R_0}{\alpha \cdot R_0} + T_0 = \frac{14,12\Omega - 12\Omega}{0,0039 \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 12\Omega} + 20^\circ\text{C} = \underline{\underline{65,3^\circ\text{C}}}$ **6 pont**

2. feladat**Maximális pontszám: 15**

a) $f_h = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 10^3 \Omega \cdot 4,7 \cdot 10^{-6} \text{F}} = \underline{\underline{8,47\text{Hz}}}$ **3 pont**


b) $X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 20\text{Hz} \cdot 4,7 \cdot 10^{-6} \text{F}} = \underline{\underline{1,69\text{k}\Omega}}$ **3 pont**

$I = \frac{U_{be}}{Z} = \frac{U_{be}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{10\text{mV}}{\sqrt{(4\text{k}\Omega)^2 + (1,69\text{k}\Omega)^2}} = 2,303\mu\text{A}$ **3 pont**

c) $U_C = I \cdot X_C = 2,303\mu\text{A} \cdot 1,69\text{k}\Omega = \underline{\underline{3,89\text{mV}}}$ **1 pont**

$U_{ki} = I \cdot R = 2,303\mu\text{A} \cdot 4\text{k}\Omega = \underline{\underline{9,21\text{mV}}}$ **1 pont**

d) $\leftarrow \omega$

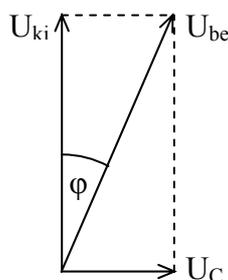

$|\cos \varphi| = \frac{U_{ki}}{U_{be}} = \frac{9,21\text{mV}}{10\text{mV}} = 0,921 \Rightarrow |\varphi| = \underline{\underline{22,9^\circ}}$

4 pont

3. feladat

Maximális pontszám: 15

a) $I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{80} = \underline{\underline{25 \mu\text{A}}}$ **2 pont**

$I_{E0} = I_{C0} + I_{B0} = 2 \text{ mA} + 0,025 \text{ mA} = \underline{\underline{2,025 \text{ mA}}}$ **2 pont**

b) $R_C = \frac{U_t - U_{C0}}{I_{C0}} = \frac{10 \text{ V} - 6 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = \underline{\underline{2 \text{ k}\Omega}}$ **3 pont**

$R_E = \frac{U_{E0}}{I_{E0}} = \frac{2 \text{ V}}{2,025 \text{ mA}} = 988 \ \Omega \cong \underline{\underline{1 \text{ k}\Omega}}$ **2 pont**

c) $R_{B1} = \frac{U_t - U_{B0}}{11 \cdot I_{B0}} = \frac{10 \text{ V} - 2,6 \text{ V}}{11 \cdot 25 \mu\text{A}} = \underline{\underline{26,9 \text{ k}\Omega}}$ **3 pont**


$R_{B2} = \frac{U_{B0}}{10 \cdot I_{B0}} = \frac{2,6 \text{ V}}{10 \cdot 25 \mu\text{A}} = \underline{\underline{10,4 \text{ k}\Omega}}$ **3 pont**

4. feladat

Maximális pontszám: 15

a) $F^4 = \Sigma^4(0,2,4,6,9,11,12,13,14,15)$ **4 pont**


b)

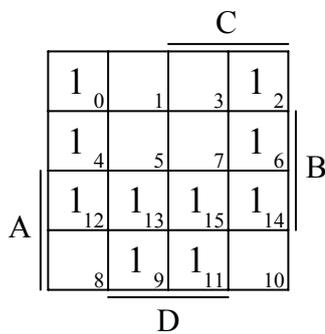

$$F^4 = A \cdot B + A \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{D}$$

6 pont

c)

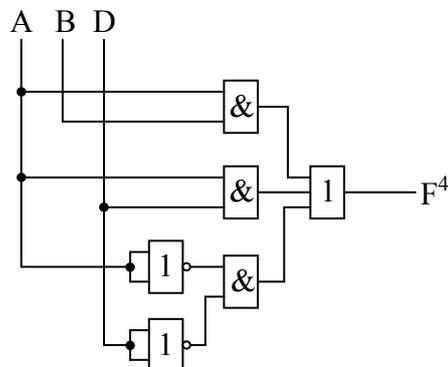

5 pont

Az írásbeli vizsga értékelésének szabályai

Az egyszerű, rövid feladatok és az összetett feladatok megoldásának értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási útmutatónak való megfelelés.

A tényleges pontszámokat – a számolást (méretezést) is igénylő megoldások értékelésénél – az alábbi táblázat alapján kell kialakítani:

Mennyiségi szempontok		Minőségi szempontok		A feladat megoldásának dokumentálása	
Elemi	Aránya	Elemi	Aránya	Elemi	Aránya
<ul style="list-style-type: none"> a megoldottság szintje 	70%	<ul style="list-style-type: none"> a megoldás logikája kreativitás pontosság a mértékegységek használata 	20%	<ul style="list-style-type: none"> rendezettség áttekinthetőség szabványos jelölések alkalmazása műszaki, formai és esztétikai elvárásoknak megfelelés 	10%

A maximális pontszám tehát csak akkor adható meg, ha a megoldás a mennyiségi szempontok mellett a minőségi szempontokat és a feladat megoldásának dokumentálására vonatkozó elvárásokat maradéktalanul kielégíti.

Az egyszerű, rövid feladatok pontozása

1. kérdés (4 pont)

A pontszám azonos a helyes válaszok számával.

2. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

3. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

4. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

5. kérdés (3 pont)

A pontszám azonos a helyes válaszok számával.

6. kérdés (4 pont)

Képlet 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

7. kérdés (3 pont)

Képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

8. kérdés (4 pont)

Hibátlan kapcsolás 3 pont, hibás kapcsolás 0 pont. Szabványos rajzjelek 1 pont.

9. kérdés (4 pont)

Képlet 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

10. kérdés (3 pont)

Hibátlan kapcsolás 2 pont, hibás kapcsolás 0 pont. U_{BE} helyes megadása 1 pont.

11. kérdés (3 pont)

Hibátlan szabályos alak 3 pont.

Egy hibás vagy fölösleges term esetén 1 pont, több hiba esetén 0 pont.

12. kérdés (3 pont)

Hibátlan megoldás 3 pont. 1 hiba esetén 2 pont, több hiba esetén 0 pont.

Az összetett feladatok mennyiségi értékelésének általános szabályai

A megoldási útmutatótól eltérő, de szakmailag jó megoldásokat is el kell fogadni a feltüntetett pontszámokkal.

A feladatra (részfeladatra) adható maximális pontszámot csak akkor kaphatja meg a tanuló, ha a képletbe az adatokat szakszerűen behelyettesíti, és így számítja ki a végeredményt.

Az adatok normál alakban való használatát indokolt esetben kell megkövetelni.

A végeredmény csak akkor fogadható el teljes pontszámmal, ha az eredmény számértéke és mértékegysége is kifogástalan.

A részkérdésekre adható legkisebb pontszám 1 pont, tört pontszám nem adható.

Összefüggő részkérdések esetén, ha hibás valamelyik részfeladat eredménye, akkor a hibás eredmény következő részfeladatban (részfeladatokban) való felhasználása esetén a kifogástalan megoldásokra a feltüntetett pontokat kell adni.

Mindazonáltal értelemszerűen pontlevonást eredményez, ha:

- a továbbvitt részeredmény szakmailag egyértelműen lehetetlen, illetve extrém,
- a felhasznált részeredmény csökkenti az utána következő részfeladat(ok) megoldásának bonyolultságát.

Az összetett feladatok pontozása**1. feladat****Maximális pontszám: 15**

a) R_0 meghatározása 1 pont, R_{ii} meghatározása 1 pont.

Maximum 2 pont.

b) A keresztmetszet meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

A huzalhossz meghatározásánál képlet(ek) 2 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

Maximum 7 pont.

c) Képlet(ek) 3 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 2 pont.

Maximum 6 pont.

2. feladat**Maximális pontszám: 15**

a) f_h számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

Maximum 3 pont.

b) X_C számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

I meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.

Maximum 6 pont.

c) U_C meghatározása 1 pont, U_{ki} meghatározása 1 pont.

Maximum 2 pont.

d) Hibátlan vektorábra 2 pont, ami hibáncént 1 pont levonással 0-ig csökkenthető.

φ számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.

Maximum 4 pont.

3. feladat**Maximális pontszám: 15**

- a) I_{B0} meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.
 I_{E0} meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.
Maximum 4 pont.
- b) R_C számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.
 R_E meghatározásánál képlet 1 pont, behelyettesítés és eredmény 1 pont.
Maximum 5 pont.
- c) R_{B1} számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.
 R_{B2} számításánál képlet 1 pont, behelyettesítés 1 pont, eredmény 1 pont.
Maximum 6 pont.

4. feladat**Maximális pontszám: 15**

- a) Sorszámos alak felírása 4 pont. Egy hiba esetén 3 pont, több hiba esetén 0 pont.
Maximum 4 pont
- b) Kitöltött, hibátlan grafikus tábla 3 pont. Egyszerűsítés 3 pont.
Logikailag helyes, de nem a legegyszerűbb alak megadása esetén 1 pont levonás.
Maximum 6 pont.
- c) Kifogástalan megvalósítás 5 pont. Logikailag helyes, de a megadottnál több kaput tartalmazó megoldásra maximum 3 pont adható.
Maximum 5 pont.

A fenti pontszámok a mennyiségi szempontokat veszik figyelembe. Az így kapott pontszámok a táblázat által megadott mértékben csökkenthetők, ha a minőségi szempontok nem érvényesülnek, vagy a feladat megoldásának dokumentálása kifogásolható.

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.